

ECE 35 Homework 1

All problems from Svoboda & Dorf, 9th Edition

Kirchoff's Laws:

- 1) P.3.2.4
- 2) P.3.3.4
- 3) P.3.4.4
- 4) P.3.6.1
- 5) P.3.6.6

Node Voltage Method:

- 6) P.4.2.5
- 7) P.4.3.2
- 8) P.4.3.5
- 9) P.4.4.1
- 10) P.4.4.4