

ECE 35 Homework 4

All problems from Svoboda & Dorf, 9th Edition

Operational Amplifier

- 1) P.6.3.4
- 2) P.6.3.5
- 3) P.6.3.7
- 4) P.6.3.8
- 5) P.6.3.9
- 6) P.6.4.1
- 7) P.6.4.6
- 8) P.6.4.7
- 9) P.6.4.9
- 10) P.6.4.10