

ECE 35 Homework 3

All problems from Svoboda & Dorf, 9th Edition

Circuit Theorems

- 1) P.10.3.12
- 2) P. 10.5.13
- 3) P. 10.5.14
- 4) P. 10.5.15
- 5) P. 10.5.16
- 6) P. 10.6.6
- 7) P. 10.6.7
- 8) P. 10.6.10
- 9) P. 10.6.11